

Nom:..... Prénom:..... Classe:..... Date:

Devoir d'entraînement sur le chapitre 1

Appréciation

Chapitre	Classe
CHAPITRE 1. ÉLECTRICITÉ : RAPPELS DE 5 ^{ÈME}	4 ^{ème}
Calculatrice	Durée
Autorisée	30 min

Compétences évaluées	Critères de réussite	Niveau de maîtrise
Domaine 2: Mémoriser et restituer des connaissances	<input type="checkbox"/> Schémas dipôles <input type="checkbox"/> Grandeurs électriques <input type="checkbox"/> Unités <input type="checkbox"/> Appareils de mesure	NA DA ECA A Exp
Domaine 4: Mesurer des grandeurs physiques de manière directe	<input type="checkbox"/> Schématiser un circuit électrique <input type="checkbox"/> Identifier des dipôles montés en série et en dérivation <input type="checkbox"/> Placement des appareils de mesure <input type="checkbox"/> Branchement des bornes de l'appareil	NA DA ECA A Exp

NA: Non-atteint, DA: Début d'acquisition, ECA: En Cours d'Acquisition, A: Atteint, Exp: Expert.

Problème 1: Vocabulaire et schématisation

- (a) Donnez la définition d'un dipôle électrique (celle-ci doit contenir le mot « borne »).

.....

- (b) Complétez la phrase ci-dessous:
 Dans un circuit comportant une lampe, une pile et un interrupteur, si on ferme l'interrupteur, la lampe est et le courant


- (c) Que contient forcément un circuit électrique ?

.....


- (d) Effectuez le schéma normalisé des composants électriques suivants:

Pile	Diode	Résistance	Moteur
Interrupteur ouvert	Lampe	DEL	Générateur

 - (e) Schématisez un circuit dont les dipôles sont montés en série, composé d'un générateur, d'un interrupteur ouvert et d'une lampe.



- (f) Schématisez un circuit dont les dipôles sont montés en dérivation, composé d'un générateur, d'une diode et d'une lampe.

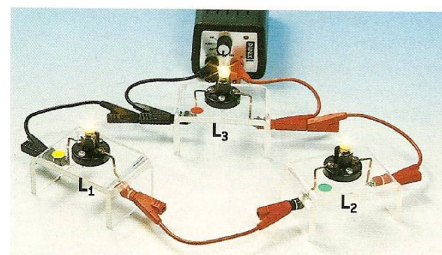**Problème 2: Un réseau de lampes**

(a) Deux lampes sont branchées en série. Lesquelles ?

.....

.....

.....

(b) Comment est branchée la lampe L_3 par rapport aux lampes L_1 et L_2 ?


.....

.....

.....

(c) Schématiser le circuit.

mesure indiqués ainsi que leurs bornes.

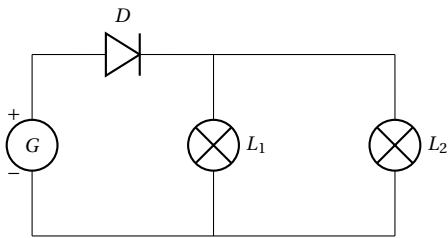

(a) Tension aux bornes de la lampes L_2 .

(b) Intensité du courant traversant la lampe L_1 .

(c) Tension aux bornes de la diode D .

Problème 3: Grandeurs électriques

Remplir le tableau suivant:

Grandeur			
Symbole de la grandeur	U		
Unité			
Symbole de l'unité			
Se mesure avec		Ohmmètre	
Symbole de l'appareil			
Montage de l'appareil de mesure			

Problème 4: Mesures des grandeurs électriques

Recopier le circuit ci-dessous et y placer les appareils de